


Donanim Tanımlama Dilleri



Suhap SAHIN

4.1 Giriş

Sematik Tasarım

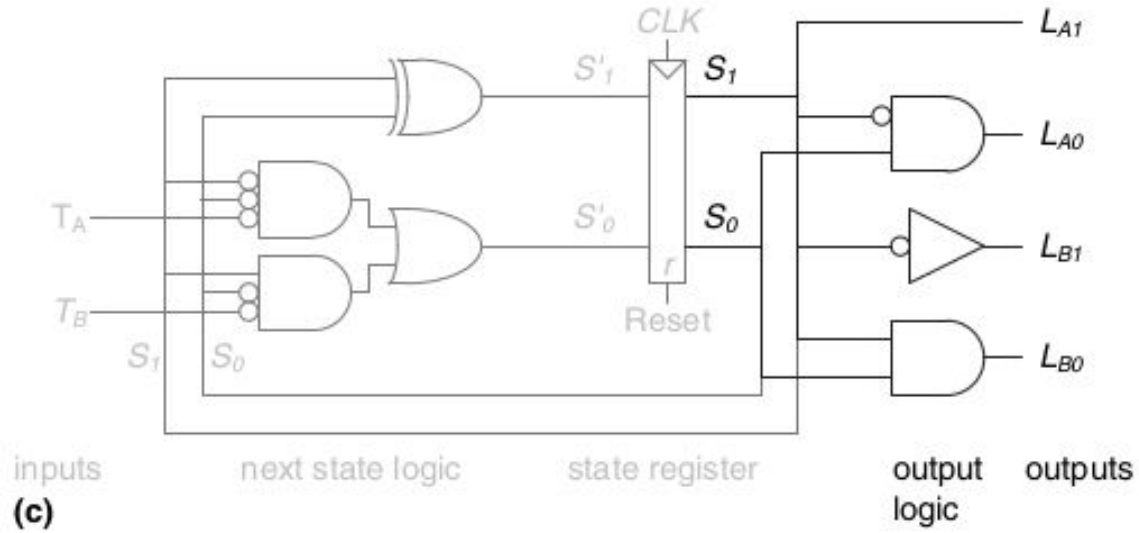

4.1 Giris


 
 
 


Table 3.1 State transition table

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S_0	0	X	S_1
S_0	1	X	S_0
S_1	X	X	S_2
S_2	X	0	S_3
S_2	X	1	S_2
S_3	X	X	S_0

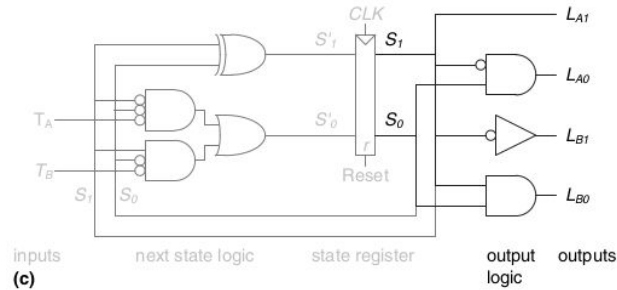

$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$

Table 3.5 Output table

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

4.1 Giris


 
 


Table 3.1 State transition table

Current State	Inputs	Next State
S_0	T_A T_B T_C	S_1
S_0	0 0 X	S_1
S_0	1 X X	S_0
S_1	X X X	S_2
S_2	X 0 0	S_3
S_2	X 1 X	S_2
S_3	X X X	S_0

 

$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$

Table 3.5 Output table

Current State		Output			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity TLC is

Port (

Trafficlights: out STD_LOGIC_Vector (5 downto 0);

Click : in STD_LOGIC; Reset : in STD_LOGIC;

P_B : in STD_LOGIC); end TLC;

architecture Behavioral of TLC is

type state_type is (st0_R1_G2, st1_R1_A1_A2, st2_G1_R2, st3_A1_R2_A2);

signal state: state_type;

signal count : std_logic_vector (3 downto 0);

constant sec10 : std_logic_vector (3 downto 0) := "1010";

constant sec2 : std_logic_vector (3 downto 0) := "0010";

constant sec16: std_logic_vector (3 downto 0) := "1111";

begin

process (Click,Reset)

begin

if Reset='1' then

state <= st0_R1_G2;

count <= X"0";

elsif Click' event and Click = '1' then

case (state) is

...

4.1 Giriş

SystemVerilog

```
module sillyfunction(    input logic a, b, c,
                        output logic y);
    assign y = ~a & ~b & ~c |
               a & ~b & ~c |
               a & ~b & c;
endmodule
```

VHDL


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity sillyfunction is
    port( a, b, c: in STD_LOGIC;
          y: out STD_LOGIC);
end;


architecture synth of sillyfunction is
begin
    y <= (not a and not b and not c) or
         (a and not b and not c) or
         (a and not b and c);
end;
```

4.1.1 Giriş

Modül

 

Yapısal Modelleme

 

Davranışsal Modelleme

Inputs				Outputs	
D_3	D_2	D_1	D_0	Q_1	Q_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	x	x

Örnek 4.1. Birlesik Mantık

```
module sillyfunction( input logic a, b, c,  
                      output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c |  
              a & ~b & ~c |  
              a & ~b & c;  
endmodule
```

$$y = a'b'c' + ab'c' + ab'c$$

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity sillyfunction is  
    port( a, b, c: in STD_LOGIC;  
          y: out STD_LOGIC);  
end;
```

```
architecture synth of sillyfunction is  
begin  
    y <= (not a and not b and not c) or  
        (a and not b and not c) or  
        (a and not b and c);  
end;
```

Örnek 4.1. Birlesik Mantık

```
module sillyfunction( input logic a, b, c,  
                      output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c |  
              a & ~b & ~c |  
              a & ~b & c;  
endmodule
```

$$y = a'b'c' + ab'c' + ab'c$$

Örnek 4.1. Birlesik Mantık

```
module sillyfunction( input logic a, b, c,  
                      output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c |  
              a & ~b & ~c |  
              a & ~b & c;  
endmodule
```

$$y = a'b'c' + ab'c' + ab'c$$

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity sillyfunction is  
    port( a, b, c: in STD_LOGIC;  
          y: out STD_LOGIC);  
end;
```

```
architecture synth of sillyfunction is  
begin  
    y <= (not a and not b and not c) or  
        (a and not b and not c) or  
        (a and not b and c);  
end;
```

Örnek 4.1. Birlesik Mantık

```
module sillyfunction( input logic a, b, c,  
                      output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c |  
              a & ~b & ~c |  
              a & ~b & c;  
endmodule
```

$$y = a'b'c' + ab'c' + ab'c$$

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity sillyfunction is  
    port( a, b, c: in STD_LOGIC;  
          y: out STD_LOGIC);  
end;
```

```
architecture synth of sillyfunction is  
begin  
    y <= (not a and not b and not c) or  
        (a and not b and not c) or  
        (a and not b and c);  
end;
```

4. 1. 2 Dilin Kökeni



```
module sillyfunction( input logic a, b, c,  
                      output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c |  
              a & ~b & ~c |  
              a & ~b & c;  
endmodule
```

$$y = a'b'c' + ab'c' + ab'c$$

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity sillyfunction is  
    port( a, b, c: in STD_LOGIC;  
          y: out STD_LOGIC);  
end;  
  
architecture synth of sillyfunction is  
begin  
    y <= (not a and not b and not c) or  
        (a and not b and not c) or  
        (a and not b and c);  
end;
```

4. 1. 2 Dilin Kökeni


```
module sillyfunction( input logic a, b, c,  
                      output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c |  
              a & ~b & ~c |  
              a & ~b & c;  
endmodule
```

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```



```
entity sillyfunction is  
    port( a, b, c: in STD_LOGIC;  
          y: out STD_LOGIC);  
end;
```

```
architecture synth of sillyfunction is  
begin  
    y <= (not a and not b and not c) or  
        (a and not b and not c) or  
        (a and not b and c);  
end;
```

4. 1. 3 Benzetim ve Sentez

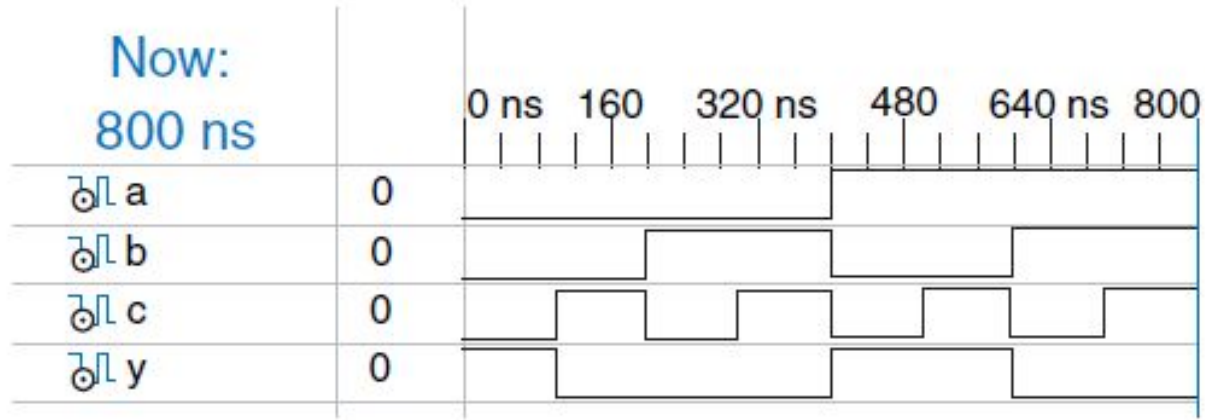

4. 1. 3 Benzetim ve Sentez

  

4. 1. 3 Benzetim ve Sentez

testbench

```
-- set clock to 20MHz and run
InByte <= "0000"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 200 ns;
-- set clock to 10MHz and run
InByte <= "0001"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 200 ns;
-- set clock to 4MHz and run
InByte <= "0010"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 500 ns;
-- set clock to 2MHz and run
InByte <= "0011"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 1 us;
-- set clock to 1MHz and run
InByte <= "0100"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 2 us;
-- set clock to 400KHz and run
InByte <= "0101"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 5 us;

wait; -- will wait forever
END PROCESS;
```

HDL

```
When "01" => -- 2 Way
  case SizeSel is
    when "00" => -- 64K
      if D_Set0_in = '1' and D_Set1_in = '1' then
        if lruin(0) = '0' then
          D_Set0_out <= '1' ;
          D_Set1_out <= '0' ;
          D_Set2_out <= '0' ;
          D_Set3_out <= '0' ;
          D_Set4_out <= '0' ;
          D_Set5_out <= '0' ;
          D_Set6_out <= '0' ;
          D_Set7_out <= '0' ;
          Lruout <= "0111111" ;
        else
          D_Set0_out <= '0' ;
          D_Set1_out <= '1' ;
          D_Set2_out <= '0' ;
          D_Set3_out <= '0' ;
          D_Set4_out <= '0' ;
          D_Set5_out <= '0' ;
          D_Set6_out <= '0' ;
          D_Set7_out <= '0' ;
          Lruout <= "0111111" ;
        end if;
      end if;
```

4. 1. 3 Benzetim ve Sentez

testbench

```
-- set clock to 20MHz and run
InByte <= "0000"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 200 ns;
-- set clock to 10MHz and run
InByte <= "0001"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 200 ns;
-- set clock to 4MHz and run
InByte <= "0010"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 500 ns;
-- set clock to 2MHz and run
InByte <= "0011"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 1 us;
-- set clock to 1MHz and run
InByte <= "0100"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 2 us;
-- set clock to 400KHz and run
InByte <= "0101"; RegSel <= "01"; RegStrb <= '0';
wait for 50 ns;
RegStrb <= '1';
wait for 5 us;

wait; -- will wait forever
END PROCESS;
```

HDL

```
When "01" => -- 2 Way
  case SizeSel is
    when "00" => -- 64K
      if D_Set0_in = '1' and D_Set1_in = '1' then
        if lruin(0) = '0' then
          D_Set0_out <= '1' ;
          D_Set1_out <= '0' ;
          D_Set2_out <= '0' ;
          D_Set3_out <= '0' ;
          D_Set4_out <= '0' ;
          D_Set5_out <= '0' ;
          D_Set6_out <= '0' ;
          D_Set7_out <= '0' ;
          Lruout <= "01111111" ;
        else
          D_Set0_out <= '0' ;
          D_Set1_out <= '1' ;
          D_Set2_out <= '0' ;
          D_Set3_out <= '0' ;
          D_Set4_out <= '0' ;
          D_Set5_out <= '0' ;
          D_Set6_out <= '0' ;
          D_Set7_out <= '0' ;
          Lruout <= "01111111" ;
        end if;
      end if;
```

 

4. 2. Birlesimsel Mantik

Kombinasyonel mantik ve saklayicılardan olusan eşzamanlı sıralı devreler tasarlamak için kendimizi disipline ettiğimizi hatırlayın. Kombinasyonel mantığın çıktıları yalnızca akım girişlerine bağlıdır. Bu bölümde, HDL'lerle kombinasyonel mantığın davranışsal modellerinin nasıl yazılacağı açıklanmaktadır.

4. 2. 1. Bit islemleri

```
module inv(input logic [3:0] a,  
           output logic [3:0] y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```


```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity inv is  
    port(a: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
         y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
  
end;  
architecture synth of inv is  
begin  
    y <= not a;  
end;
```



 4. 2. 1. Bit islemleri

```
module inv(input logic [3:0] a,  
           output logic [3:0] y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```


```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity inv is  
    port(a: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
         y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
  
end;  
architecture synth of inv is  
begin  
    y <= not a;  
end;
```



4. 2. 1. Bit islemleri

```
module inv(input logic [3:0] a,  
           output logic [3:0] y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity inv is  
    port(a: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
         y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
  
end;  
architecture synth of inv is  
begin  
    y <= not a;  
end;
```

 


Örnek 4.3 Mantık Kapıları

```
module gates(input logic [3:0] a, b,  
             output logic [3:0] y1, y2,  
             y3, y4, y5);  
    assign y1 = a & b;    // AND  
    assign y2 = a | b;    // OR  
    assign y3 = a ^ b;    // XOR  
    assign y4 = ~(a & b); // NAND  
    assign y5 = ~(a | b); // NOR  
endmodule
```

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
entity gates is  
    port( a, b: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
          y1, y2, y3, y4,  
          y5: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
end;  
architecture synth of gates is  
begin  
    y1 <= a and b;  
    y2 <= a or b;  
    y3 <= a xor b;  
    y4 <= a nand b;  
    y5 <= a nor b;  
end;
```

Örnek 4.3 Mantık Kapıları

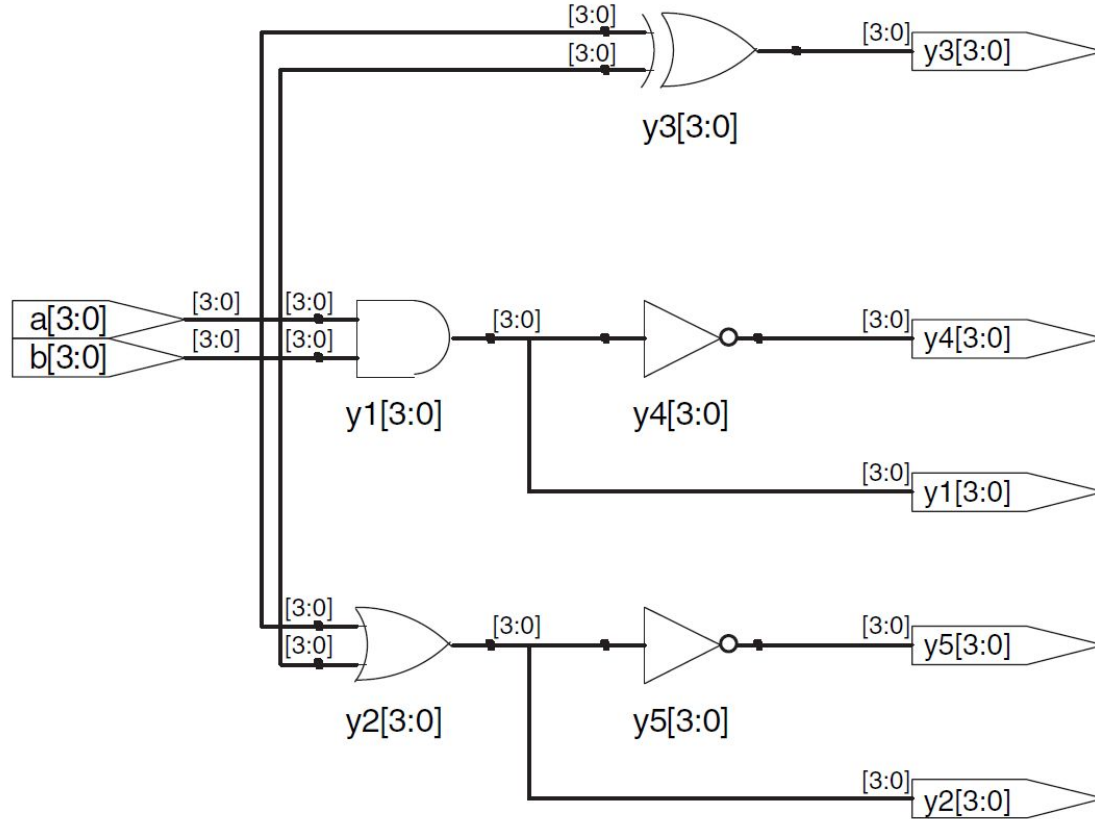

4. 2. 2 Yorum ve Beyaz Bosluk

W H I T E S P A C E

//You Need Me!

SystemVerilog / VHDL:

Beyaz bosluk (bosluklar, sekmeler ve satır sonları) kullanımı konusunda seçici değildir.

SystemVerilog

/* Çoklu yorum satırları */

// Tek satır yorumu

SystemVerilog büyük / küçük harfe duyarlıdır. y1 ve Y1, SystemVerilog'daki farklı sinyallerdir.

VHDL


/* Çoklu yorum satırları */

-- Tek satır yorumu

VHDL, büyük / küçük harfe duyarlı değildir. y1 ve Y1, VHDL'de aynı sinyaldir.

 4. 2. 3 İndirgeme Operatörü

```
module and8(input logic [7:0] a,  
            output logic y);  
    assign y = &a;  
    // &a is much easier to write than  
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
    // a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
endmodule
```



```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity and8 is  
    port(a: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  
          y: out STD_LOGIC);  
end;
```


```
architecture synth of and8 is  
begin
```

```
    y <= and a;  
    -- and a is much easier to write than  
    -- y <= a(7) and a(6) and a(5) and a(4) and  
    -- a(3) and a(2) and a(1) and a(0);
```

```
end;
```

 
4. 2. 4 Kosullu Atama


```
module mux2(  input logic [3:0] d0, d1,  
               input logic s,  
               output logic [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```



```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity mux2 is  
    port( d0, d1: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
          s: in STD_LOGIC;  
          y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
end;  
  
architecture synth of mux2 is  
begin  
    y <= d1 when s else d0;  
end;
```

 4. 2. 4 Kosullu Atama

```
module mux4(  input logic [3:0] d0, d1, d2, d3,  
               input logic [1:0] s,  
               output logic [3:0] y);  
    assign y = s[1] ? (s[0] ? d3 : d2)  
                : (s[0] ? d1 : d0);  
endmodule
```



```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity mux4 is
```

```
    port( d0, d1,  
          d2, d3: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
          s: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);  
          y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
```

```
end;
```

```
architecture synth1 of mux4 is  
begin
```

```
    y <= d0 when s = "00" else  
         d1 when s = "01" else  
         d2 when s = "10" else  
         d3;
```

```
end;
```

4. 2. 5 dahili degiskenler

```
module fulladder(input logic a, b, cin,  
                 output logic s, cout);  
    logic p, g;  
    assign p = a ^ b;  
    assign g = a & b;  
    assign s = p ^ cin;  
    assign cout = g | (p & cin);  
endmodule
```

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity fulladder is  
    port( a, b, cin: in STD_LOGIC;  
          s, cout: out STD_LOGIC);  
end;  
  
architecture synth of fulladder is  
    signal p, g: STD_LOGIC;  
begin  
    p <= a xor b;  
    g <= a and b;  
  
    s <= p xor cin;  
    cout <= g or (p and cin);  
end;
```

4.2.6 Öncelik

SystemVerilog

Table 4.1 SystemVerilog operator precedence

	Op	Meaning
H i g h e s t	~	NOT
	*, /, %	MUL, DIV, MOD
	+, -	PLUS, MINUS
	<<, >>	Logical Left/Right Shift
	<<<, >>>	Arithmetic Left/Right Shift
	<, <=, >, >=	Relative Comparison
L o w e s t	==, !=	Equality Comparison
	&, ~&	AND, NAND
	^, ~^	XOR, XNOR
	, ~	OR, NOR
	?:	Conditional

VHDL

Table 4.2 VHDL operator precedence

	Op	Meaning
H i g h e s t	not	NOT
	*, /, mod, rem	MUL, DIV, MOD, REM
	+, -	PLUS, MINUS
	rol, ror, srl, sll	Rotate, Shift logical
	<, <=, >, >=	Relative Comparison
L o w e s t	=, /=	Equality Comparison
	and, or, nand, nor, xor, xnor	Logical Operations

4. 2. 7 Numaralar

Table 4.3 SystemVerilog numbers

Numbers	Bits	Base	Val	Stored
3'b101	3	2	5	101
'b11	?	2	3	000 ... 0011
8'b11	8	2	3	00000011
8'b1010_1011	8	2	171	10101011
3'd6	3	10	6	110
6'o42	6	8	34	100010
8'hAB	8	16	171	10101011
42	?	10	42	00 ... 0101010

Table 4.4 VHDL numbers


Numbers	Bits	Base	Val	Stored
3B"101"	3	2	5	101
B"11"	2	2	3	11
8B"11"	8	2	3	00000011
8B"1010_1011"	8	2	171	10101011
3D"6"	3	10	6	110
6O"42"	6	8	34	100010
8X"AB"	8	16	171	10101011
"101"	3	2	5	101
B"101"	3	2	5	101
X"AB"	8	16	171	10101011

4. 2. 8 Z ve X degerleri

```
module tristate( input logic [3:0] a,  
                 input logic en,  
                 output tri [3:0] y);  
  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity tristate is  
    port( a: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
          en: in STD_LOGIC;  
          y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
  
end;
```
 
```
architecture synth of tristate is  
begin  
    y <= a when en else "ZZZZ";  
end;
```



HDL Örneği 4.11 TANIMLANMAMIS VE YÜZER GİRİSLERLE GERÇEK TABLOLAR

Table 4.5 SystemVerilog AND gate truth table with z and x



&		A			
		0	1	z	x
B	0	0	0	0	0
	1	0	1	x	x
	z	0	x	x	x
	x	0	x	x	x

Table 4.6 VHDL AND gate truth table with z , x and u

AND		A				
		0	1	z	x	u
B	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	x	x	u
	z	0	x	x	x	u
	x	0	x	x	x	u
	u	0	u	u	u	u

4.2.9 Bit Swizzling

SR Latch

  

Case I: $R=1, S=0$

$R=1$ $Q'=?$

--> $N1 \Rightarrow \text{FALSE}$

$S=0$ $Q=0$

--> $N2 \Rightarrow \text{TRUE}$

Case II: $R=0, S=1$

$S=1$ $Q=?$

--> $N2 \Rightarrow \text{FALSE}$

$R=0$ $Q'=0$

--> $N1 \Rightarrow \text{TRUE}$

Case III: $R=1, S=1$

$R=1$ $Q'=?$

--> $N1 \Rightarrow \text{FALSE}$

$S=1$ $Q=?$

--> $N2 \Rightarrow \text{FALSE}$


Case IV: $R=0, S=0$

$R=0$ $Q'=?$

--> $N1 \Rightarrow ?$

$S=0$ $Q=?$

--> $N2 \Rightarrow ?$

 

SR Latch


Case IV: $R=0, S=0$

$R=0$ $Q'=?$

--> $N1 \Rightarrow ?$

$S=0$ $Q=?$

--> $N2 \Rightarrow ?$

 

(a)


Case IVa: $Q=0$

$S=0$ $Q=0$

--> $N2 \Rightarrow \text{TRUE}$

$R=0$ $Q'=1$

--> $N1 \Rightarrow \text{FALSE}$

 

(b)

Case IVb: $Q=1$



$S=0$ $Q=1$

--> $N2 \Rightarrow \text{FALSE}$

$R=0$ $Q'=0$


--> $N1 \Rightarrow \text{TRUE}$

SR Latch

  


Case	S	R	Q	\bar{Q}
IV	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
I	0	1	0	1
II	1	0	1	0
III	1	1	0	0

SR Latch

 

 $R=1$ ve $S=1$ olduğu durumda devre davranışı kestirilemez




Case	S	R	Q	\bar{Q}
IV	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
I	0	1	0	1
II	1	0	1	0
III	1	1	0	0

D Latch


CLK = 1 \Rightarrow Latch is transparent

CLK = 0 \Rightarrow Latch is opaque

 

CLK	D	\bar{D}	S	R	Q	\bar{Q}
0	X	\bar{X}	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

D Flip-Flop

 

CLK = 0



Master = transparent



Slave = opaque

CLK = 1



Master = opaque

Slave = transparent

  


D tipi flip flop;

Yükselen kenarda D verisini çıkışa (Q) aktarır.
Aksi takdirde durumunu korur(hatırlar).


D tipi flip flop;

master-slave flip-flop
edge-triggered flip-flop
positive edge-triggered flip-flop

Örnek: D Flip-Flop Transistör sayısı

 


NAND

 

D tipi flip flop'taki transistör sayısı kaçtır?

SR LATCH

 

NAND / NOR = 4 transistör

NOT = 2 transistör


AND = NAND + NOT = 6 transistör

SR LATCH = 2xNOR = 8 transistör


D LATCH = SR + 2xAND + NOT = 8 + 2x6 + 2 = 22 transistör

D flip-flop = 2xD LATCH + NOT = 2x22 + 2 = 46 transistör



D LATCH

 


D Flip-Flop

 

Register / Saklayıcı

  

Enabled Flip-Flop

 


Saat sinyalini lojik bir islemden gecirmek kötü bir fikir

Verinin ne zaman kabul edileceğini belirleyen bir EN/ENABLE girişine sahiptir.


EN = TRUE \Rightarrow enable flip-flop = normal flip-flop

EN = FALSE \Rightarrow eski durum korunur


Resetlenebilir Flip-Flop

 

(a)

 

(b)

 

(c)

RESET = FALSE

⇒

enable flip-flop = normal flip-flop

RESET = TRUE

⇒

D = 0

Sistemde ilk çalışmaya başladığında;


bütün flip-flop ları Q(baslangic) durumuna getirmek için kullanılır.

Senkron resetlenebilir flip-flop: RESET girisi CLK sinyaline bağlı


Asenkron resetlenebilir flip-flop: RESET girisi CLK sinyallinden bağımsız

Transistör Seviyesinde Latch ve Flip-Flop Tasarımı


D latch

 

D latch

 


D flip flop

 

D Latch VS D Flip-Flop

D latch

 

Level Triggering

CLK = 1



Latch is transparent

D girişini Q çıkısına aktarır


CLK = 0



Latch is opaque

Q önceki durumunu korur

D flip flop

 

Positive Edge Triggering

CLK = 0



Master = transparent, Slave = opaque

D girişini Q çıkısına kopyalar


CLK = 1





Master = opaque, Slave = transparent

Q önceki durumunu korur

D Latch VS D Flip-Flop

 

  Senkron Lojik Tasarım - Halka Ösilatörü -



Inverter lerin yayılma gecikmesi 1ns

X=0 kabul edilirse;

Y=1, Z=0, X=1 (Kabul ile tutarsız olur)

0ns => X yükselir 1ns => Y düşer 2ns => Z yükselir,

3ns => X düşer 4ns => Y yükselir 5ns => Z düşer

6ns => X yükselir

Yukarıdaki desen her 6 ns' de bir tekrar eder.

Bu devreye halka osilatörü denir.

Halka osilatörünün süresi = her invertörün yayılma gecikmesi

Gecikme = sürücünün üretimi, güç kaynağı voltajı

Halka osilatör periyodunun doğru bir şekilde tahmin edilmesi zordur.



Halka osilatörü, sıfır girişli ve periyodik olarak değişen bir çıkışlı sıralı bir devredir.

Senkron Lojik Tasarım - Yaris Durumu -

$$Q = CLK \cdot D + \overline{CLK} \cdot Q_{prev}$$

Ali az sayıda kapı kullanılarak, daha basarılı bir D Latch tasarladığını idda ediyor.

CLK	D	Q_{prev}	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

  

CLK = D = 1 => Q=1 (transparent)

CLK = düşer => Q=1(eski degerini hatirlar)

CLK dan CLK' gecis gecikmesinin göreceli olarak daha uzun oldugu varsayılısın


CLK' = yükselir => N1 ve Q; CLK' dan önce düşer

Bu durumda;

N2 kesinlikle yükselemeyecektir.

Senkron Ardışık Devreler







 
- Herbir elemanı saklayıcı veya birlesik devre
- En az bir elemanı saklayıcı
- Bütün saklayıcılar aynı saat sinyalinin kullanılır
- Herbir döngüsel yol bir saklayıcı(döngüyü bekletebilen) içerir



Bir girise(D) bir saat sinyaline(CLK), bir çıkışa (Q) ve iki duruma {0, 1} sahip; Bir flip-flop, en basit senkron ardışık devredir. Mevcut durum S, sonraki durum ise S' ile ifade edilmistir.


Senkron Ardışık Devreler

       Aşağıdakilere hangisi senkron ardışık devredir.




Sonlu Durum Makinaları

 Istenilen fonksiyonu yerine getiren Senkron Ardıslıl devrelerin tasarlanması için sematik bir yol sunar.



Moore machine



(a)

 

Mealy machine

(b)

Sonlu Durum Makinaları Örneği

  

Sonlu Durum Makinaları Örneği

 


Table 3.1 State transition table

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

Sonlu Durum Makinaları Örneği

Table 3.1 State transition table

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

Table 3.2 State encoding

State	Encoding $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Table 3.3 Output encoding

Output	Encoding $L_{1:0}$
green	00
yellow	01
red	10

Sonlu Durum Makinaları Örneği

Table 3.1 State transition table

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

Table 3.2 State encoding

State	Encoding $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Table 3.3 Output encoding

Output	Encoding $L_{1:0}$
green	00
yellow	01
red	10

Table 3.4 State transition table with binary encodings

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0 + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B + S_1 \bar{S}_0 T_B$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

Sonlu Durum Makinaları Örneği

 


Table 3.2 State encoding

State	Encoding $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Table 3.3 Output encoding

Output	Encoding $L_{1:0}$
green	00
yellow	01
red	10

Table 3.5 Output table

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

$$L_{A1} = S_1$$


$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1$$


$$L_{B0} = S_1 S_0$$

Sonlu Durum Makinaları Örneği

Moore FSM

 

inputs
(b)

 

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$


$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$

 

Sonlu Durum Makinaları Örneği

 



Figure 3.27 Timing diagram for traffic light controller

Durum Kodlama

ikili durum kodlama: Bir önceki örnekte olduğu gibi her durum ikili kodlama ile kodlanmaktadır. Daha fazla lojik kapı kullanılır.


tek-bit kodlama: Her durumda tek bir bit 1 degerini alan kodlamadır. Üç durum için 001, 010, 100 Daha fazla flip-flop kullanılır.

 Durum Kodlama Örnek (Divide-by-N counter)



(a)

Figure 3.28 Divide-by-3 counter
(a) waveform and (b) state transition diagram

 

(b)

Durum Kodlama Örneği (Divide-by-N counter)

Table 3.6 Divide-by-3 counter
state transition table

Current State	Next State
S0	S1
S1	S2
S2	S0

Table 3.7 Divide-by-3 counter
output table

Current State	Output
S0	1
S1	0
S2	0

Table 3.8 One-hot and binary encodings for divide-by-3 counter

State	One-Hot Encoding			Binary Encoding	
	S_2	S_1	S_0	S_1	S_0
S0	0	0	1	0	0
S1	0	1	0	0	1
S2	1	0	0	1	0

Durum Kodlama Örneği (Divide-by-N counter)

Table 3.6 Divide-by-3 counter state transition table

Current State	Next State
S0	S1
S1	S2
S2	S0

Table 3.7 Divide-by-3 counter output table

Current State	Output
S0	1
S1	0
S2	0

Table 3.9 State transition table with binary encoding

Current State		Next State	
S_1	S_0	S'_1	S'_0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

Durum Kodlama Örneği (Divide-by-N counter)

Table 3.6 Divide-by-3 counter state transition table

Current State	Next State
S0	S1
S1	S2
S2	S0

Table 3.7 Divide-by-3 counter output table

Current State	Output
S0	1
S1	0
S2	0

Table 3.10 State transition table with one-hot encoding

Current State			Next State		
S_2	S_1	S_0	S'_2	S'_1	S'_0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1

$$S'_2 = S_1$$

$$S'_1 = S_0$$

$$S'_0 = S_2$$

$$Y = S_0$$

Durum Kodlama Örnek (Divide-by-N counter)

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$



$$Y = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$S'_2 = S_1$$


$$S'_1 = S_0$$

$$S'_0 = S_2$$

$$Y = S_0$$

  


Moore and Mealy Makineleri

 


- Ali, FSM mantığı ile hareket eden robot bir salyangoz tasarladı.
- Salyangoz, 1 ve 0 dizisini içeren bir kâğıt boyunca sağdan sola doğru ilerlemektedir.
- Salyangoz her saat döğüsünde bir bit geçmektedir.
- Geçtiği son iki bit 01 olursa salyangoz gülümsemektedir.
- Salyangozun ne zaman gülümseyeceğini hesaplayan FSM'yi geliştiriniz.
- A girişi, salyangoz anteninin altındaki bittir.
- Salyangoz gülümsediğinde, Y çıkışı TRUE olur.
- Moore ve Mealy durum makinesi tasarımlarını karşılaştırın.
- Alyssa'nın salyangozu 0100110111 dizisi boyunca gezinirken girişi, durumları ve çıktıyı gösteren her makine için bir zamanlama diyagramı çizin.


Moore and Mealy Makineleri

 

Moore Makinesi

 

Mealy Makinesi

 

A/Y

A: Gecisi tetikleyen girisler
Y: Gecise karşılık gelen çıkış

Moore Makinesi

ikilik durum kodlama:
 $S_0=00$, $S_1=01$, $S_2=10$

Table 3.11 Moore state transition table

Current State S	Input A	Next State S'
S_0	0	S_1
S_0	1	S_0
S_1	0	S_1
S_1	1	S_2
S_2	0	S_1
S_2	1	S_0

 


Table 3.12 Moore output table

Current State S	Output Y
S_0	0
S_1	0
S_2	1

$$S'_1 = S_0 A$$

$$S'_0 = \overline{A}$$

$$Y = S_2$$

Mealy Makinesi


ikilik durum kodlama:
S0=0, S1=1

Table 3.15 Mealy state transition and output table

Current State S	Input A	Next State S'	Output Y
S0	0	S1	0
S0	1	S0	0
S1	0	S1	0
S1	1	S0	1

Table 3.16 Mealy state transition and output table with state encodings

Current State S_0	Input A	Next State S'_0	Output Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


$$S'_0 = \bar{A}$$

$$Y = S_0 A$$


Moore and Mealy Makineleri

Moore Makinesi

 


(a)

Mealy Makinesi

 


(b)

Moore and Mealy Makineleri


 


Durum Makinaları Üretimi

 


- Gecit Töreni Güncellemesi:
- Bravadi Bulvarında, futbol takımı ve bando takımı gecene kadar ısıgın yesilde kalması gerekmektedir.
- Dolayısıyla Kontrolör iki giriş daha alır: P ve R
- Gecit töreninin başlaması için en az bir döngü: P
- Gecit töreninden çıkılması için en az bir döngü: R
- Geçit töreni modundayken, LB yesil olana kadar normal sıralamasını takip eder ve geçit modu sona erene kadar LB yesil durumuna kalır.



Durum Makinaları Üretimi

  

M: Gecit Töreni Modu

 


Durum Makinaları Üretimi

 
 


S0-S3: Normal Mod

S4-S7: Gecit Modu

 


Durum Makinaları Üretimi

  


S0-S3: Normal Mod

S4-S7: Gecit Modu

 


Lights FSM

 


Mode FSM

FSM'yi Sematikten Çıkarma

 

- Ali eve geldi, ancak kapıdaki tus takımı kilidi yenilendiği için eski kodu artık çalışmıyor.
- Ancak tus takımını yenileyen ustalar kapının üstünde yandaki devre seması bırakmışlardır.
- Ali, devrenin sonlu bir durum makinesi olabileceğini düşünüyor ve içeri girmek için durum geçiş diyagramını çıkarmaya karar veriyor.

FSM'yi Sematikten Çıkarma

 

- Bu bir Moore makinesidir çünkü çıktı yalnızca durum bitlerine bağlıdır.
- Girişler : A_1, A_2
- Çıkış: $Unlock$

$$S'_1 = S_0 \overline{A_1} A_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} A_1 A_0$$

$$Unlock = S_1$$

FSM'yi Sematikten Çıkarma

$$S'_1 = S_0 \overline{A_1} A_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} A_1 A_0$$

$$Unlock = S_1$$

Table 3.17 Next state table derived from circuit in Figure 3.35

Current State		Input		Next State	
S_1	S_0	A_1	A_0	S'_1	S'_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0

Table 3.18 Output table derived from circuit in Figure 3.35

Current State		Output
S_1	S_0	$Unlock$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

FSM'yi Sematikten Çıkarma

$$S'_1 = S_0 \overline{A_1} A_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} A_1 A_0$$

$$Unlock = S_1$$

Table 3.19 Reduced next state table

Current State		Input		Next State	
S_1	S_0	A_1	A_0	S'_1	S'_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	X	X	0	0

Table 3.18 Output table derived from circuit in Figure 3.35

Current State		Output
S_1	S_0	$Unlock$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

FSM'yi Sematikten Çıkarma

$$S'_1 = S_0 \overline{A_1} A_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} A_1 A_0$$

$$Unlock = S_1$$

Table 3.19 Reduced next state table

Current State		Input		Next State	
S_1	S_0	A_1	A_0	S'_1	S'_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	X	X	0	0

Table 3.18 Output table derived from circuit in Figure 3.35

Current State		Output
S_1	S_0	$Unlock$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

FSM'yi Sematikten Çıkarma

$$S'_1 = S_0 \overline{A_1} A_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} A_1 A_0$$

$$Unlock = S_1$$

Table 3.21 Symbolic next state table

Current State S	Input A	Next State S'
S0	0	S0
S0	1	S0
S0	2	S0
S0	3	S1
S1	0	S0
S1	1	S2
S1	2	S0
S1	3	S0
S2	X	S0

Table 3.22 Symbolic output table


Current State S	Output $Unlock$
S0	0
S1	0
S2	1

FSM'yi Sematikten Çıkarma

$$S'_1 = S_0 \overline{A_1} A_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} A_1 A_0$$

$$\text{Unlock} = S_1$$

 

FSM Özeti


Sonlu durum makinaları, davranışı verilmiş ardışıl devrelerin tasarımı için güçlü bir yöntemdir.

Bir FSM tasarlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

- Devre giriş ve çıkışlarını tanımlayın.
- Bir durum geçiş diyagramı çizin.
- Moore makinesi için:
 - Bir durum geçiş tablosu yazın.
 - Bir çıktı tablosu yazın.
- Mealy makinesi için:
 - Durum geçiş ve çıktı tablosu beraber yazın.
- Kodlamayı seçin-Kodlama tasarlanan donanımı etkiler-
- Sonraki durum ve çıkış lojigi için boolean denklemlerini yazın
- Devre semasını çizin.

 3.5 Ardisık Mantık Zamanlaması

Çıkan kenar süresince D girisinde değişir ne olur?



Positive Edge Triggering



Statik Disipline göre; D sinyali çıkan kenar süresinin sonunda kararlı bir hal aldığında kullanılabilir.


t doğal sayı ve n tam sayılı olmak koşulu ile;
t. saat sinyali sonunda $A[t]$ yazmak yerine n.saat sinyali sonunda $A[n]$ yazılabilir.

Dinamik Disiplin



Cıkıs: t_{ccq} (contamination delay) gecikmesinden sonra, degismeye baslamalı ve t_{pcq} (propagation delay) içinde son degerine ulasmalıdır.

Giris yükselen kenarından önce kurulum süresi (t_{setup}) ve yükselen kenarından sonra tutma süresi(t_{hold}) toplamında sabit kalmalıdır.

 
Dinamik disiplin, bir senkron ardısık devrenin gırislerinin açıklık süresince (aperture time = $t_{setup} + t_{hold}$) kararlı olmasını garanti eder.




Sistem Zamanlaması

  

Kurulum Süresi Kısıtlaması

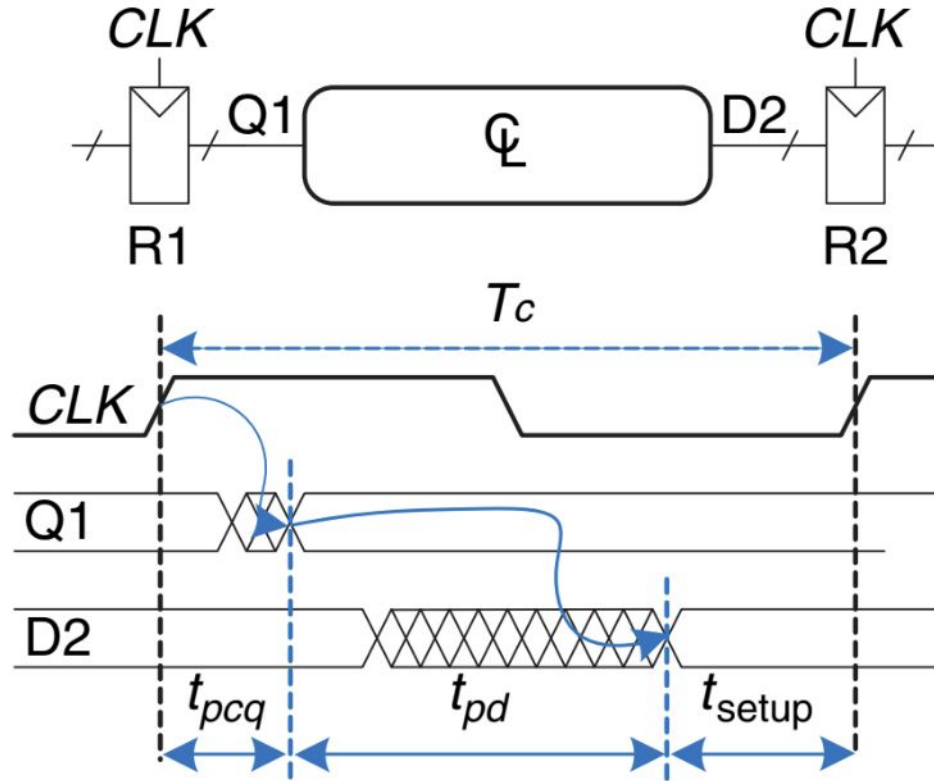

Tutuma Süresi Kısıtlaması

 

Hepsi Bir Arada

clock-to-Q kirlenme (contamination) gecikmesi:

30ps

yayılım gecikmesi(propagation delay): 80ps

Kurulum süresi: 50ps


Bekleme süresi: 60ps

Herbir lojik kapının yayılım gecikmesi, 40ps,

kirleme gecikmesi: 25ps

Maksimum clock frekansı ?

Bekleme süresi ihlali ?


 


Hepsi Bir Arada


Zaman analizi:

$$T_c \geq t_{pcq} + 3 t_{pd} + t_{\text{setup}} = 80 + 3 \times 40 + 50 = 250 \text{ ps}$$

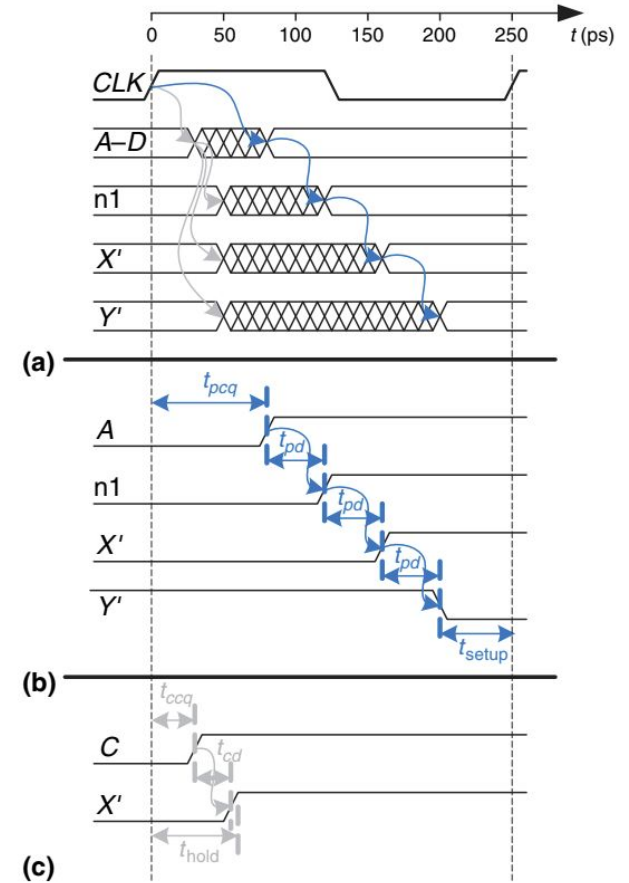 
The maximum clock frequency is $f_c = 1/T_c = 4 \text{ GHz}$.




SABİT TUTMA SÜRESİ İHLALLERİ

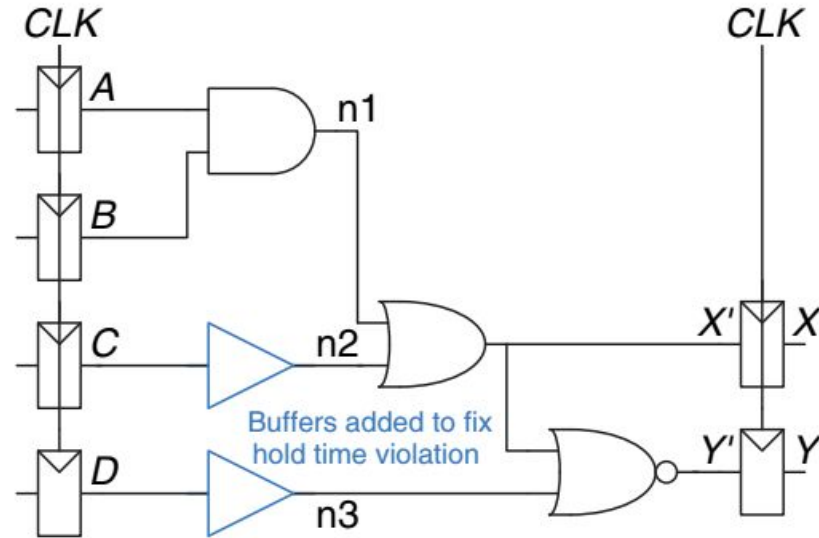


SABİT TUTMA SÜRESİ İHLALLERİ

 


Saat Çarpıklığı*

 


3.5.4 Meta kararlılık

 

Meta kararlılık Durumu

 

Es Zamanlama

 

Paralellik



Paralellik



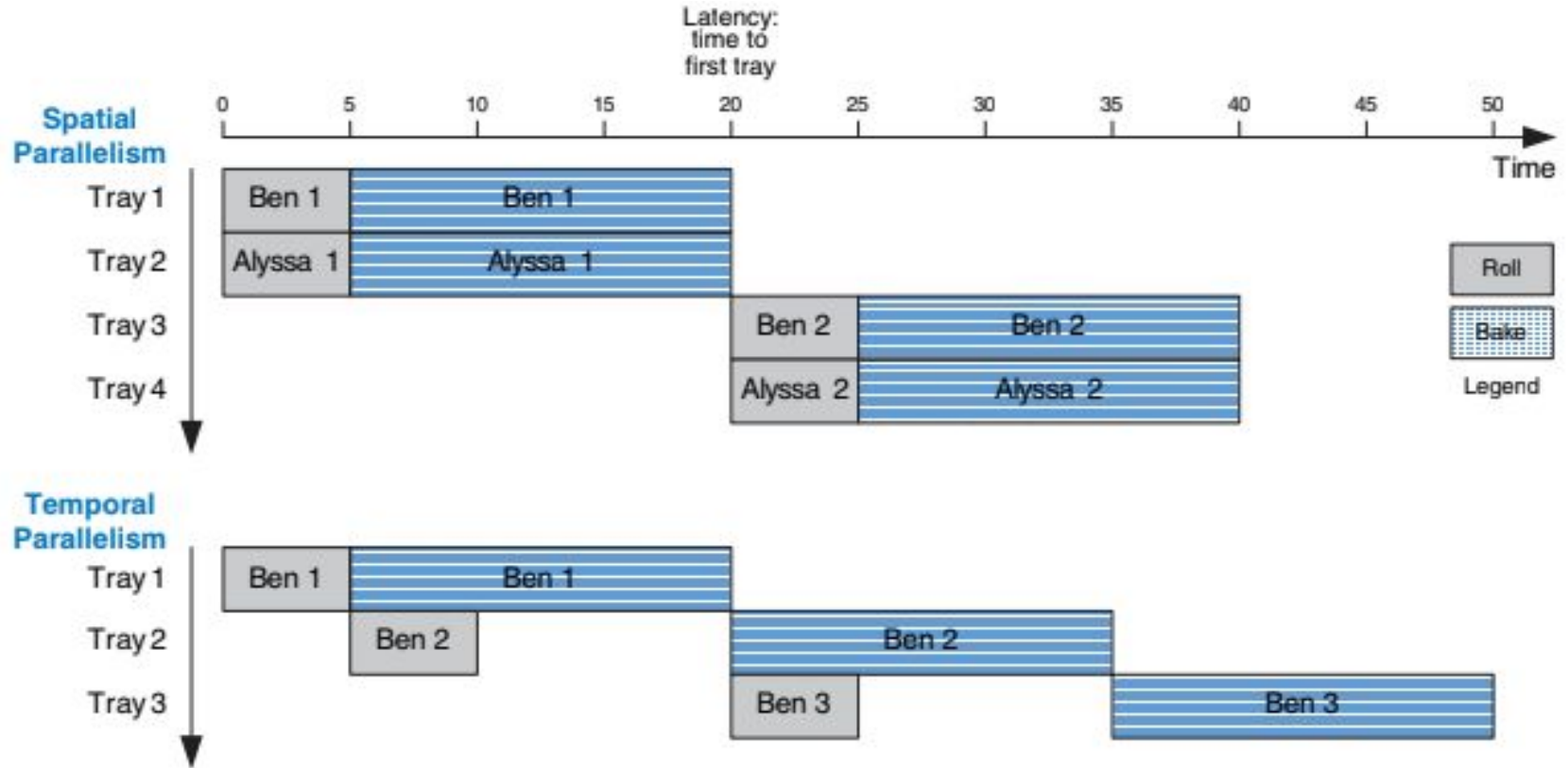
 


Figure 3.57 Spatial and temporal parallelism in the cookie kitchen

Paralellik

 

Paralellik

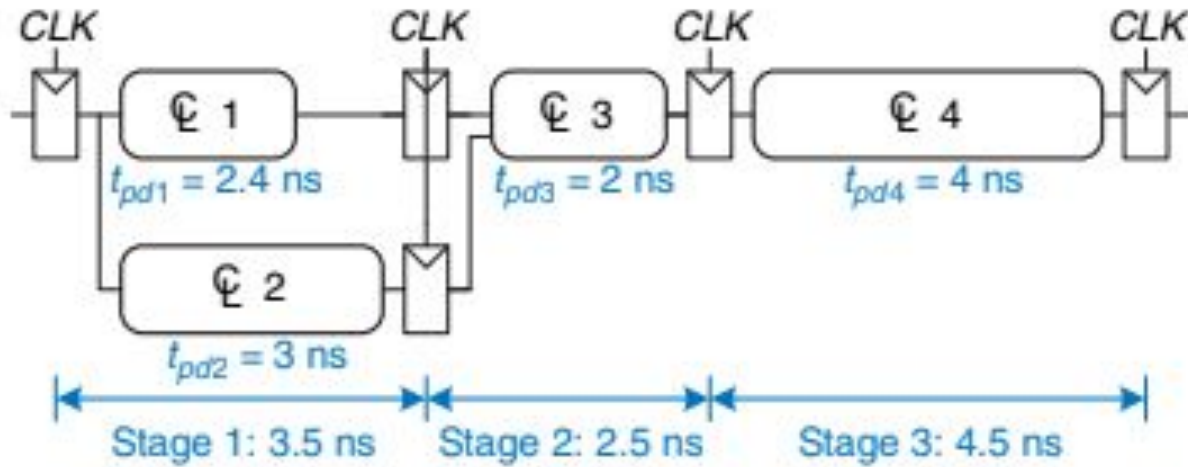

Sorular

